

3. 図1に示す回路は，リセット (reset) 信号が 1 から 0 になってからのクロック (clk) 数が，3 の倍数か，16 進表記で 3 を含む数字になるときに 1 を，それ以外的时候会きに 0 を出力する順序回路である (変形ナベアツ機械と呼ぶ)．ただし，クロック数としては 255 (16 進表記で FF) までのみを考慮する．以下の問いに答えよ．

- (1) ブロック A は，リセット後のクロック数が 3 の倍数のときにのみ出力 a_out が 1 となるような順序回路である．そのタイミングチャートおよび状態遷移図はそれぞれ図 2(a)，図 2(b) の通りとする．この順序回路の状態遷移表を示せ．すなわち，現時刻の状態 $\{Q_1, Q_0\}$ と入力 reset の組に対する次時刻の状態 $\{Q_1^{next}, Q_0^{next}\}$ と出力 a_out の組を列挙した表をかけ．なお，冗長項 (don't care term) がある場合は * で示すこと．
- (2) 問 (1) のとき， Q_1^{next} および Q_0^{next} のそれぞれを $Q_1, Q_0, reset$ の論理関数として，a_out を Q_1, Q_0 の論理関数として表せ．(要訂正)
- (3) 問 (2) で求めた論理関数のそれぞれを，できるだけ簡単な積和型の論理式で表し，それに基づいてブロック A の順序回路の回路図をかけ．AND, OR, NOT の各論理ゲートと，クロック同期型 D フリップフロップを使用してよい．
- (4) ブロック B は，8 ビットの入力 b_in を受け取り，それに 1 を加えた 8 ビット値 b_out を出力する組合せ回路である．全加算器を 8 個用いてこの組合せ回路を構成せよ．
- (5) ブロック C は，8 ビットのクロック同期 D フリップフロップ (8-bit D-FF) の出力のうち上位 4 ビットと下位 4 ビットをそれぞれ受け取り，それが 16 進表記で 3 のときに 1 を，それ以外的时候会きに 0 を出力する組合せ回路である．その入出力関係を表す真理値表をかき，回路図を示せ．AND, OR, NOT の各論理ゲートを使用してよい．
- (6) 以上で設計した変形ナベアツ機械をもとに，「16 進表記で 3 を含む数字になるとき」という条件を「10 進表記で 3 を含む数字になるとき」という条件に置き換えた純粋ナベアツ機械を設計したい．どのような改変をすればよいか述べよ．ただし，クロック数としては 99 までのみを考慮する．なお，具体的な回路設計を示す必要はないが，そのような努力をした場合は評点上考慮する．



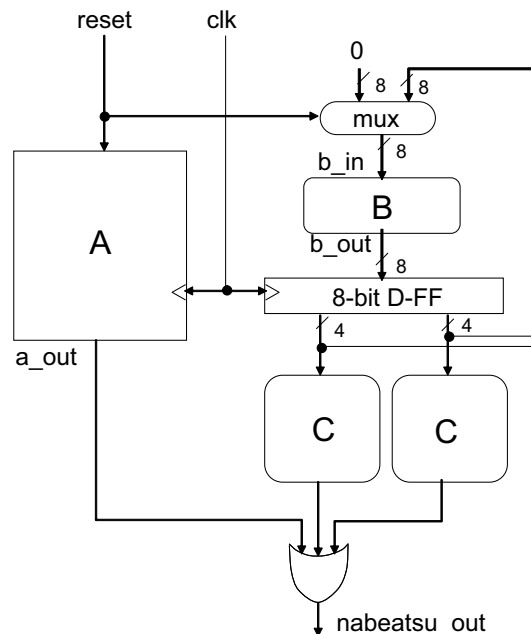
 


図 1: 変形ナベアツ機械

 

(a) タイミングチャート

 

(b) 状態遷移図

図 2: ブロック A のタイミングチャートと状態遷移図